

Синтезируемые описания цифровых устройств на языке VHDL

Процесс синтеза – сложный процесс преобразования описания цифровых устройств, выполняемый специализированными программным обеспечением в полностью автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Не любое описание устройства на языке VHDL может быть *синтезировано*.

Существует подмножество языка VHDL, позволяющее создать *синтезируемое* описание устройства на языке VHDL.

При обработке описания устройства программой синтеза, в случае обнаружения того или функционального узла


Комбинационная логика (логические операторы)

Логические операторы синтезируются непосредственно в логические вентили.

Операции **and**, **nand**, **nor** требуют незначительных ресурсов и обладают наименьшими задержками, операции **xor** и **xnor** требуют больших ресурсов и обладают большими задержками.

Для микросхем FPGA логические операции в большинстве случаев реализуются на базе блоков LUT (Look-Up Table), представляющих собой программируемую память на один разряд.


Комбинационная логика (мультиплексор)

 

```
process (X)
begin
    if    (A = "00") then Y <= X(0);
    elsif (A = "01") then Y <= X(1);
    elsif (A = "10") then Y <= X(2);
    else                      Y <= X(3);
    end if;
end process;
```


```
process (X)
begin
    case X is
        when "00" => Y <= X(0);
        when "01" => Y <= X(1);
        when "10" => Y <= X(2);
        when others => Y <= X(3);
    end case ;
end process;
```

Комбинационная логика (дешифратор)

 

```
Y <= "00000001" when X = "000" else  
      "00000010" when X = "001" else  
      "00000100" when X = "010" else  
      "00001000" when X = "011" else  
      "00010000" when X = "100" else  
      "00100000" when X = "101" else  
      "01000000" when X = "110" else  
      "10000000";
```

 Комбинационная логика (приоритетные шифраторы)



```
X <= "000" when X(0) = '1' else  
      "001" when X(1) = '1' else  
      "010" when X(2) = '1' else  
      "011" when X(3) = '1' else  
      "100" when X(4) = '1' else  
      "101" when X(5) = '1' else  
      "110" when X(6) = '1' else  
      "111" when X(7) = '1' else  
      "---";
```

Комбинационная логика (арифметические операции)

Программы синтеза разных производителей могут поддерживать разный набор арифметических операций.

Программы синтеза фирмы Xilinx (XST) поддерживает реализацию следующих арифметических операций :

- Сумматоры ;
- Вычитатели ;
- Компараторы ;
- Умножители ;
- Делители .

Комбинационная логика (сумматоры и вычитатели)

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

Тип используемого пакета
определяет тип арифметической
операции : знаковый или нет

...

<code>SUM <= A + B ;</code>	←	Сумматор
<code>SUM <= A + B + CI ;</code>	←	Сумматор с учетом переноса
<code>SUM <= '0' & A + '0' & B ;</code>	←	Сумматор, формирующий перенос
<code>SUB <= A - B ;</code>	←	Вычитатель
<code>SUB <= A - B - BI ;</code>	←	Вычитатель с учетом заема

Комбинационная логика (компараторы, умножители, делители)

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

Тип используемого пакета
определяет тип арифметической
операции : знаковый или нет

...

```
CMP <= '1' when A >= B else '0';
```

← Компаратор : больше или равно

```
MUL <= A * B ;
```

← Умножитель


Размерность результата
должна быть равна сумме
размерностей множителей

```
DIV <= A / 2 ;
```


← Делитель

Делитель должен
быть константой

 Реализация функциональных узлов последовательного типа (статические триггеры)



 
```
process (C,D)
begin
    if C = '1' then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```




```
process (C,D,R)
begin
    if R = '0' then
        Q <= '0';
    elsif C = '1' then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

 Реализация функциональных узлов последовательного типа (динамические триггеры)



 
```
process (C)
begin
    if C'event and C = '1' then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```



```
process (C,R)
begin
    if R = '0' then
        Q <= '0';
    elsif C'event and C = '1' then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

 
Реализация функциональных узлов последовательного типа (счетчики)




```
process (C,R,PL,DI)
    variable count : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    if R = '0' then
        count := (others => '0');
    elsif PL = '1' then
        count := DI;
    elsif C'event and C = '1' then
        count := count + 1;
    end if;
    Q <= count;
end process;
```

Реализация конечных автоматов (машин состояний) на языке VHDL

Структурная схема конечного автомата :

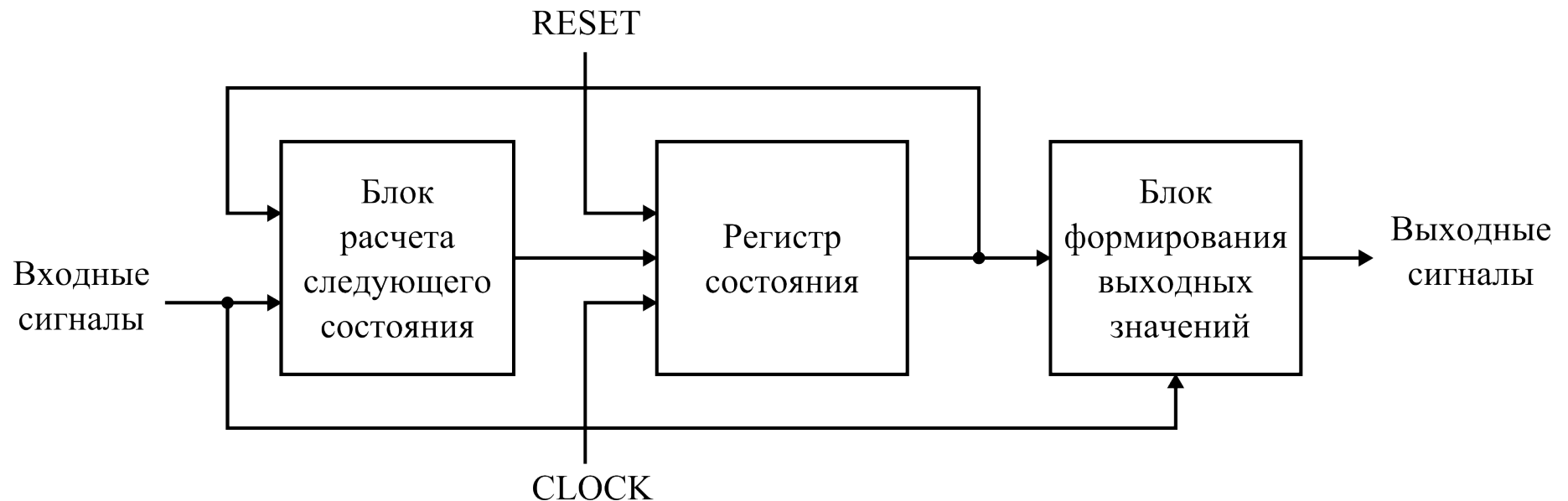


 Реализация конечных автоматов (машин состояний) на языке VHDL



```
process (clk,reset)
begin
    if reset = '1' then
        state <= s1;
        outp <= '1'
    elsif clk'event and clk = '1' then
        case state is
            when s1 =>
                if x1 = '1' then
                    state <= s2;
                    outp <= '1';
                else
                    state <= s3;
                    outp <= '0';
                end if;
            when s2 => state <= s4; outp <= '0';
            when s3 => state <= s4; outp <= '0';
            when s4 => state <= s1; outp <= '1';
        end case;
    end if;
end process;
```

 
Реализация конечных автоматов (машин состояний) на языке VHDL



```
process1 (clk,reset)
begin
    if reset = '1' then state <= s1;
    elsif clk'event and clk = '1' then
        case state is
            when s1 =>
                if x1 = '1' then state <= s2;
                else state <= s3;
                end if;
            when s2 => state <= s4;
            when s3 => state <= s4;
            when s4 => state <= s1;
        end case;
    end if;
end process1;

process2(state)
begin
    case state is
        when s1 => outp <= '1';
        when s2 => outp <= '1';
        when s3 => outp <= '0';
        when s4 => outp <= '0';
    end case;
end process2;
```

 Реализация конечных автоматов (машин состояний) на языке VHDL



```
process3 : process(state)
begin
    case state is
        when s1 => outp <= '1';
        when s2 => outp <= '1';
        when s3 => outp <= '0';
        when s4 => outp <= '0';
    end case;
end process2;
```

```
process1 : process(clk,reset)
begin
    if reset = '1' then
        state <= s1;
    elsif clk'event and clk = '1' then
        state <= next_state;
    end if;
end process;

process2 : process (state,x1)
begin
    case state is
        when s1 =>
            if x1 = '1' then next_state <= s2;
            else next_state <= s3;
            end if;
        when s2 => next_state <= s4;
        when s3 => next_state <= s4;
        when s4 => next_state <= s1;
    end case;
end process;
```